

La fórmula para averiguar la resistencia qué necesitas para obtener la corriente qué necesitas:

$$R_1 = \frac{1.25}{\text{Corriente que quieres en A}}$$

Resistencia que vas a tener que modificar tu va a ser R_1

